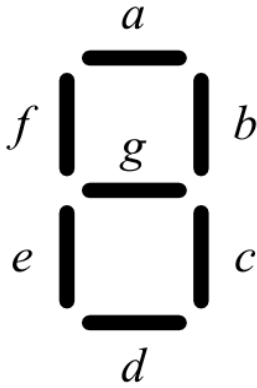


## Task 1

Synthesize the circuit for a BCD to 7-segment decoder for driving a 7-segment LED display.

The decoder converts a 4-bit binary coded decimal (BCD) input to seven output signals for turning on the seven lights in a 7-segment LED display.




The truth table is

Inputs				Decimal Digit	Display	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>	<i>g</i>
<i>i</i> <sub>3</sub>	<i>i</i> <sub>2</sub>	<i>i</i> <sub>1</sub>	<i>i</i> <sub>0</sub>									
0	0	0	0	0		1	1	1	1	1	1	0
0	0	0	1	1		0	1	1	0	0	0	0
0	0	1	0	2		1	1	0	1	1	0	1
0	0	1	1	3		1	1	1	1	0	0	1
0	1	0	0	4		0	1	1	0	0	1	1
0	1	0	1	5		1	0	1	1	0	1	1
0	1	1	0	6		1	0	1	1	1	1	1
0	1	1	1	7		1	1	1	0	0	0	0
1	0	0	0	8		1	1	1	1	1	1	1
1	0	0	1	9		1	1	1	1	0	1	1
rest of the combinations						×	×	×	×	×	×	×

Build the circuit from this table.

The circuit is shown in the next page.

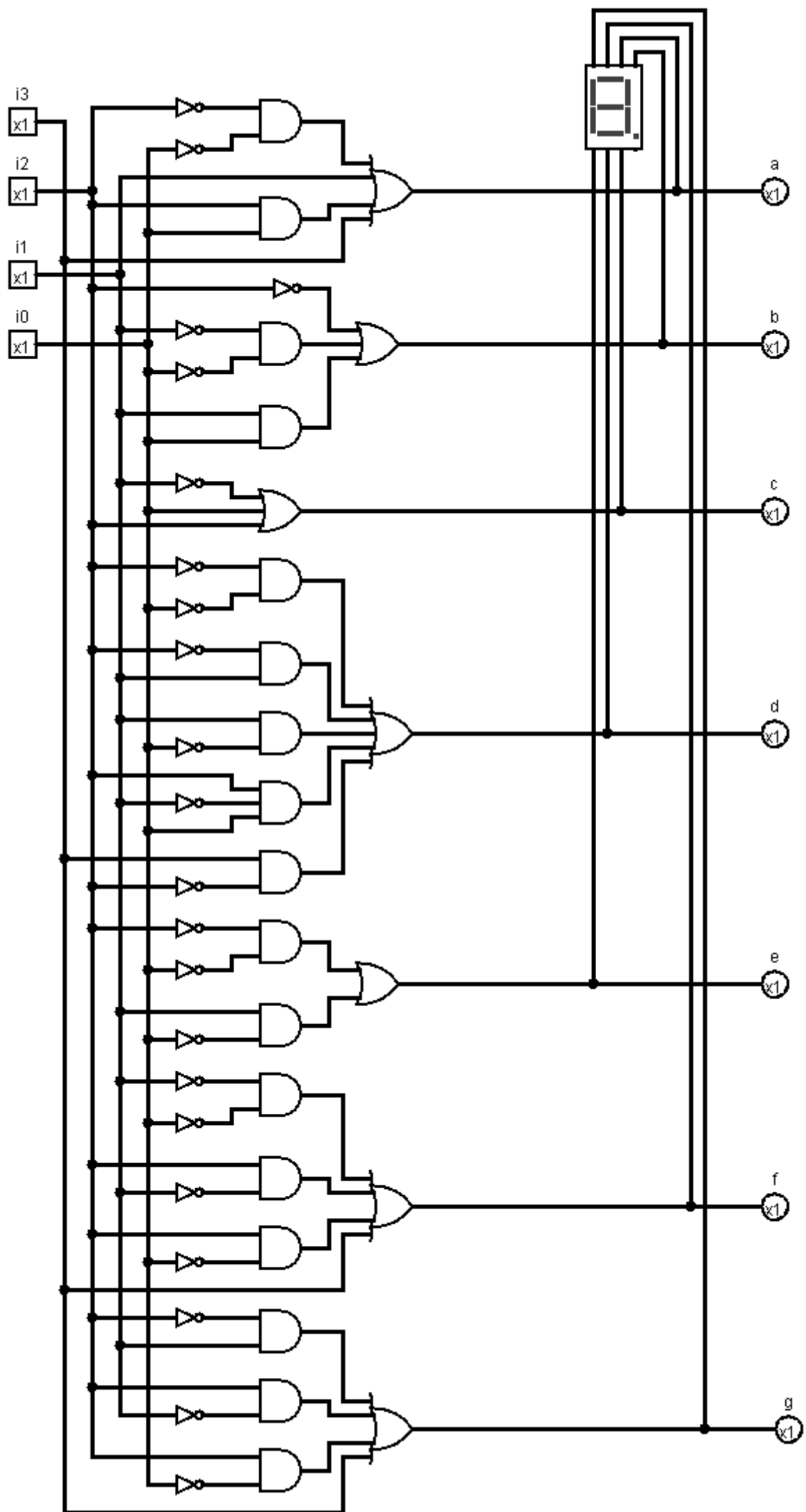

## **Task 2**

Build each of the elementary logic gates (AND, OR, NOT, NAND, NOR, XOR, XNOR) from 2:1 multiplexers in Logisim